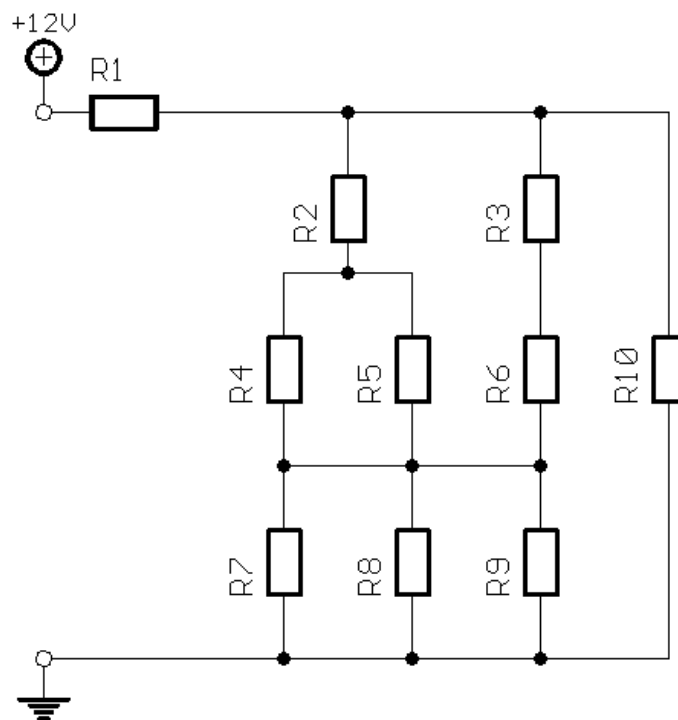


Vaja 9: Merjenje tokovnega in napetostnega delilnika

1. Besedilo vaje

1. Za podan el. vezalni načrt izberi poljubne vrednosti uporov iz 20% lestvice(E6). (med 500 in 10k Ω)
2. Izračunaj skupno upornost, tokove in napetosti. Izračunaj izgubno moč na posameznih upornostih. Izračune vnesi v ustrezno merilno tabelo.
3. Sestavi vezje na eksperimentalni ploščici. Izmeri vse upornosti, tokove in napetosti. Vnesi merilne vrednosti v tabelo in jih primerjaj z izračunanimi. Izračunaj pogreške in komentiraj merilne rezultate.

2. Vezalni načrt



3. Popis merilnih instrumentov, naprav in elementov
4. Rezultati meritev, izračuni, tabele, grafi
5. Komentar vaje